

# **Sharp típusú optikai távolságmérőn alapuló 3D Lidar szerű szkennerek**

## **Újrakonfigurálható digitális áramkörök projekt**

*Fejér Norbert*  
*Számítástechnika IV.*

A projekt bemutatása.....	3
Rendszerkövetelmények.....	3
A különböző hardverek által elvárt karakterisztikák.....	3
Zybo fejlesztői lap.....	3
Analóg- digitális átalakító.....	3
Optikai távolságmérő.....	4
Szervomotor.....	4
Rendszer specifikáció.....	4
Az ADC felépítése.....	4
Be- kimeneti jelek.....	4
Idődiagram.....	5
Az ADC eredménye.....	5
A távolságmérő felépítése.....	6
Idődiagramm.....	6
A szervomotor felépítése.....	7
Modulok tervezése.....	7
ADC modul tervezése.....	7
Jelek definiálása.....	8
Az ADC modul állapotdiagramja.....	8
Különböző fázisokban elvégzendő műveletek.....	9
Az ADC modul tömbvázlata.....	10
SHARP modul tervezése.....	11
Jelek definiálása.....	11
A SHARP modul állapotdiagramja.....	12
A SHARP modul tömbvázlata.....	13
PWM modul tervezése.....	14
Jelek definiálása.....	14
A PWM modul állapotdiagramja.....	15
A PWM modul tömbvázlata.....	16
Contoller modul tervezése.....	17
Jelek definiálása.....	17
A Contoller modul állapotdiagramja.....	18
A Contoller modul tömbvázlata.....	19
Segéd modulok tervezése.....	20
Counter modul felépítése.....	20
Jelek definiálása.....	20
A projekt System Generatorban való megvalósítása.....	20
Könyvészet.....	22

## A projekt bemutatása

A projekt célja egy **Lidar szerű 3D szkennel** megvalósítása FPGA áramkör segítségével. Első lépésben a tér feltérképezése vízszintes irányban történik **180°**-ban, egy szervomotorra szerelt Sharp típusú ultrahangos távolságérzékelő segítségével. A projekt továbbfejlesztésének következő lépése ennek a megvalósításnak a kibővítése lenne, mely segítségével 3D-ben is megvalósulna a feltérképezés.

A feladat további része az így kapott távolság megjelenítése, vizualizálása System Generator segítségével. Továbbfejlesztési lehetőségként feltehető ugyanakkor a kapott értékek térben történő megjelenítése különböző vizualizálási technikák segítségével, például egy adott felülelten.

## Rendszerkövetelmények

A projekt egy **FPGA** típusú fejlesztői lap segítségével lesz megvalósítva VHDL nyelvben, illetve VIVADO környezet alatt. A modulok tervezése, implementálása és tesztelése során **Vivado 2018.1**-es szoftvert, illetve a Symulink használatához **MatLab R2017b** verzióját használok.

A felhasznált hardverek tekintetében a következő elemre lesz szükségem:

- Zybo fejlesztő lap (Zynq-7000 ARM/FPGA SoC Trainer Board)
- Analóg- digitális átalakító (ADC121S021)
- Sharp típusú optikai távolságmérő (Sharp GP2Y0A60SZLF)
- Szervomotor (Futaba s3003)

## A különböző hardverek által elvárt karakterisztikák

### Zybo fejlesztői lap

- Xilinx Zynq-7000 családra épülő beágyazott szoftver és digitális áramkör fejlesztő platform
- Block RAM mérete: 240 Kb
- DDR3 RAM: 512 MB
- Órajel frekvencia: 450 MHz+
- Pmod csatlakozók száma: 6 Pmod port

### Analóg- digitális átalakító

- Referencia feszültség: 2.7 V - 5.25 V
- Bementi órajel értéke: 1 MHz - 4 MHz
- Mintavételezés értéke: 50 - 200 ksp/s
- Üzemi hőmérséklet: -40°C - 85°C

## Optikai távolságmérő

- Bementi feszültség ( $V_{cc}$ ): 3V vagy 5V
- Kontrol feszültség: 2.3-tól  $V_{cc}$ -ig - magas feszültség, max 0.2V - alacsony feszültség
- Mérési tartomány: 10- 150 cm
- Egy mérés elvégzéséhez szükséges idő: minimális idő 16.5 ms, maximális idő: 25.2 ms
- Kimeneti feszültség értéke: 0-5V között
- A kimeneti feszültséget logaritmikusan kapjuk meg, így a későbbiekben ezt lineariálnunk kell az adatok helyes kiolvasása végett


## Szervomotor

- Bementi feszültség ( $V_{cc}$ ): 3V vagy 5V
- Üzemi hőmérséklet: -20°C - 60°C
- Működési sebesség: 0.23 sec / 60° - teher nélkül
- Áttételi nyomaték: 3.2 kg / cm
- Vezérlő rendszer: PWM (Pulse Width Control)

## Rendszer specifikáció

### Az ADC felépítése

### Be- kimeneti jelek

 

$V_A$  - referencia feszültség

**GND** - földelés


$V_{IN}$  - aktuális bementi feszültség, amit átakaítunk majd bináris számmá

**CS** - chip select

**SDATA** - egybites érték, ahol sorra olvasunk majd egy 12 bites bináris számot


**SCLK** - órajel, melynek ütemére az átalakítás megtörténik

## Idődiagram

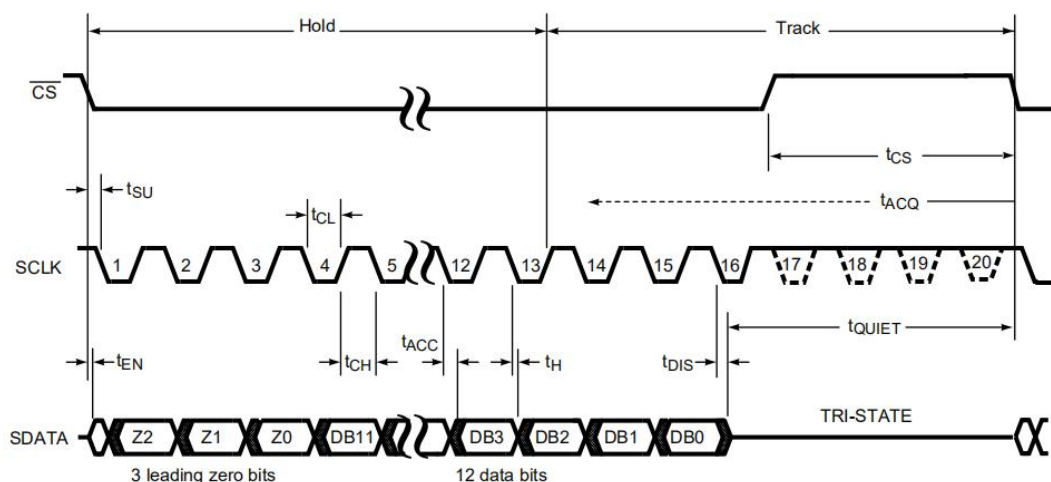


Amikor a CS 1-re állítódik megtörténik a konverzió. Az órajel minden lefutó éllén megtörténik egy új bit kiírása, illetve a felfutó órajel segítségével ki tudjuk olvasni az aktuális bit értékét. A teljes ciklus 20 órajelig tart, az első 3 órajel zérós bitteket fog beolvasni, ezt követi a valós 12 bites érték, mely a számunkra hasznos információt fogja tartalmazni. Az utolsó 4 órajelre történő beolvasásra nem lesz szükségünk, ez gyakorlatilag csak a teljes ciklus megvárásának idejét és az adatok koherenciáját fogja megvalósítani.

## Az ADC eredménye

 

Az ADC kimenete egy 12 bites bináris szám lesz, mely a fenti diagramm szerint van számolva. A maximális  $V_A$  értéknek megfelel egy 12 bites csupán 1-eseket tartalmazó bináris érték, amely gyakorlatban a 4095-ös számnak felel meg, mivel 12 biten ez a maximálisan felírható legnagyobb szám. Szóval az aktuális értékünket egy hármasszabálynak megfelelően kell kiszámítanunk, amely a valós értéket fogja megadni és REAL típusként majd visszatérítenünk.

## A távolságmérő felépítése

 


**EN** - enable jel a mérés megkezdése érdekében

**OUT** - kimenő feszültség, melyből ki tudjuk számolni az aktuálisan mért távolságot


**VCC** - tápfeszültség

**GND** - földelés

## Idődiagramm

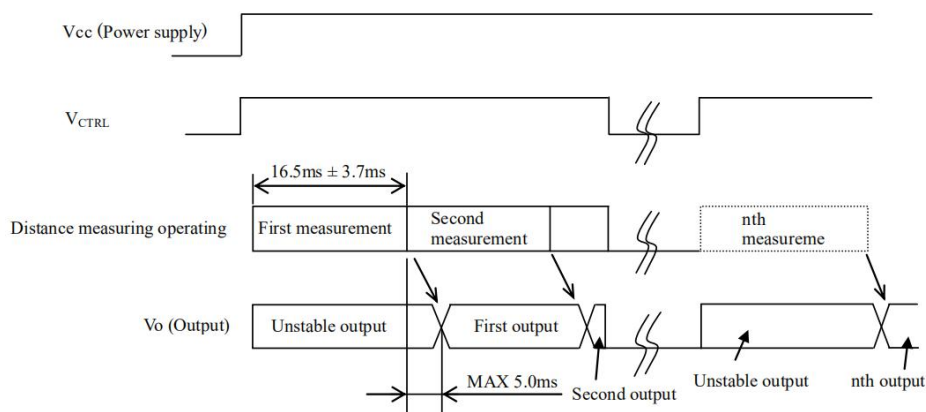

A  $V_{CTRL}$  jel segítségével elindítjuk a mérés elkezdését. Egy max 0.2 V-os jel az érzékelő standby állapotban van, ha ennél nagyobb jelet adunk meg, amelyik 2.3V és  $V_{CC}$  tartományban van, akkor elkezdődik a mérés. Egy mérés a fent megadott ms időtartamig tart, viszont ez nem stabil mérés lesz, szóval ugyanezt a mérést megismételve megkapjuk az aktuális, stabil és pontos mérés eredményét. Kimenatként szintén egy feszültséget kapunk meg, amelyet a lent látható logaritmikus függvény segítségével tudunk visszaszámolni távolságra, az eredményt cm-ben kapjuk meg. A modulunk 10cm és 150cm- es tartományban mér pontosan.

 

## A szervomotor felépítése



A Futaba s3003-as termék egy szervomotor, melyet PWM jel segítségével tudunk vezérelni. 3 pin szolgál bemenetként:

**GND** - a föld meghatározása


**VCC** - tápfeszültség

**PWM** - PWM jel, melynek segítségével a motort tudjuk vezérelni.

## Modulok tervezése

A következőkben a VHDL nyelvben leírt modulokat fogom szemléltetni. Fontos megemlítenem, hogy minden modulhoz tartozik egy **src\_clk** jel, amely a bemeneti órajelet jelenti, a mi esetünkben az FPGA 100MHz-es jelét, illetve egy **src\_ce**, melynek segítségével az órajelet tudom engedélyezni. Ez azért is fontos, mivel ha ilyen formában definiáltam a két jelet a System Generator képes volt felismerni, így megkönnyítette a munkámat is.

### ADC modul tervezése

 


## Jelek definiálása

**start** - elindítom a modul működését  
**reset** - kezdeti állapotba helyezem a modult  
**sdata** - bemeneti 1 bites adat, itt fogom kapni az ADC-ről érkező biteket minden egyes leosztott órajelre  
**cs\_out** - engedélyezem a hardver működését  
**clk\_out** - 1 MHz-es leosztott órajel, mely az ADC hardvert fogja vezérelni  
**data\_rdy** - jelzem, hogy a modul befejezte a működését  
**data\_out** - 15 bites kimeneti érték, amely az eredményt fogja tartalmazni

A modul az ADC hardvert fogja vezérelni, amely a leosztott órajel segítségével minden egyes ciklusba fog küldeni egy adat bitet, a feladat végeztével a modulom visszatéríti a mérés eredményét egy 15 bites vektor formájában.

## Az ADC modul állapotdiagramja

 



# Különböző fázisokban elvégzendő műveletek


	$R_{CLK}$	$R_i$	$R_j$	$R_D$	$R_S$
RDY	$R_{CLK} \leftarrow R_{CLK}$	$R_i \leftarrow R_i$	$R_j \leftarrow R_j$	$R_D \leftarrow R_D$	$R_S \leftarrow R_S$
INIT	$R_{CLK} \leftarrow \overline{R_{CLK}} \ 0$	$R_i \leftarrow M$	$R_j \leftarrow 16$	$R_D \leftarrow 0$	$R_S \leftarrow 0$
WAIT_1	$R_{CLK} \leftarrow R_{CLK}$	$R_i \leftarrow R_i - 1$	$R_j \leftarrow R_j$	$R_D \leftarrow R_D$	$R_S \leftarrow R_S$
INIT_A	$R_{CLK} \leftarrow \overline{R_{CLK}} \ 0$	$R_i \leftarrow N$	$R_j \leftarrow \overline{R_j} \ R_j$	$R_D \leftarrow R_D$	$R_S \leftarrow R_S$
CLK_L	$R_{CLK} \leftarrow R_{CLK}$	$R_i \leftarrow R_i - 1$	$R_j \leftarrow R_j$	$R_D \leftarrow R_D$	$R_S \leftarrow R_S$
INIT_B	$R_{CLK} \leftarrow R_{CLK}$	$R_i \leftarrow N$	$R_j \leftarrow R_j$	$R_D \leftarrow (R_D \ll 1) \mid \text{SDATA}$	$R_S \leftarrow R_S$
CLK_H	$R_{CLK} \leftarrow 1$	$R_i \leftarrow R_i - 1$	$R_j \leftarrow R_j$	$R_D \leftarrow R_D$	$R_S \leftarrow R_S$
INIT_C	$R_{CLK} \leftarrow R_{CLK}$	$R_i \leftarrow M$	$R_j \leftarrow R_j - 1$	$R_D \leftarrow R_D$	$R_S \leftarrow R_S$
WAIT_2	$R_{CLK} \leftarrow R_{CLK}$	$R_i \leftarrow R_i - 1$	$R_j \leftarrow R_j$	$R_D \leftarrow R_D$	$R_S \leftarrow R_S$
END	$R_{CLK} \leftarrow R_{CLK}$	$R_i \leftarrow R_i$	$R_j \leftarrow R_j$	$R_D \leftarrow R_D$	$R_S \leftarrow 1$

$$M = 2$$


$$N = 16$$

$$N = 50$$

## Az ADC modul tömbvázlata

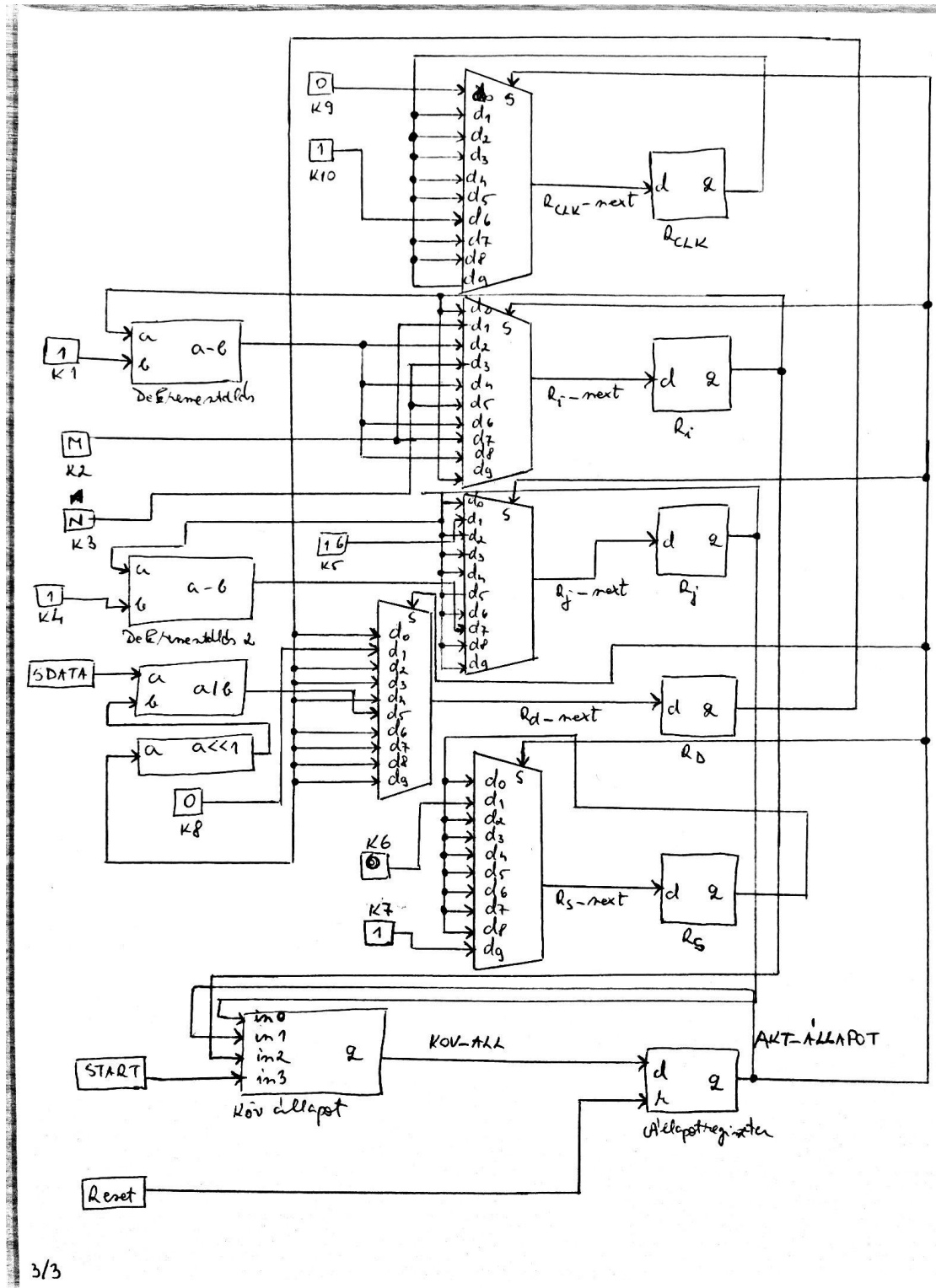

## SHARP modul tervezése

 

### Jelek definiálása

**start** - elindítom a modul működését

**reset** - kezdeti állapotba helyezem a modult

**en\_out** - engedélyezem a hardver működését


**data\_rdy** - jelzem, hogy a modul befejezte a működését

A SHARP modul segítségével végzem el a távolságmérés vezérlését. Amikor engedélyezem a hardver működését az elkezd mérni, majd a mérés befejeztével a mért feszültséget küldöm az ADC modulnak, amely a megfelelő bináris számmá fogja alakítani azt.

A hardver működésekor 25,7ms idő szükséges ahhoz, hogy a mért érték stabil legyen, illetve a mérés befejezése után ezt az értéket a kimenetén még kell tartsa 120ns-ot, mivel az ADC modulom ennyi idő alatt végez egy átalakítást a kapott feszültségből. Alkalmaztam egy órajelosztót, aminek segítségével a frekvenciát leosztottam 100kHz-re, így sokkal átláthatóbbá tettem a modul működését és nem volt szükségem hatalmas számok, számlálók használatára a működés során.

## A SHARP modul állapotdiagramja

SHARP állapotdiagramja

 

	$R_i$ regiszter	$REN$ regiszter	$REnd$ regiszter
RDY	$R_i \leftarrow R_i$	$REN \leftarrow REN$	$REnd \leftarrow REnd$
INIT-A	$R_i \leftarrow N$	$REN \leftarrow 1$	$REnd \leftarrow 0$
WAIT-1	$R_i \leftarrow R_i - 1$	$REN \leftarrow REN$	$REnd \leftarrow REnd$
INIT-B	$R_i \leftarrow M$	$REN \leftarrow REN$	$REnd \leftarrow REnd$
WAIT-2	$R_i \leftarrow R_i - 1$	$REN \leftarrow REN$	$REnd \leftarrow REnd$
END	$R_i \leftarrow R_i$	$REN \leftarrow 0$	$REnd \leftarrow 1$

$$N = 2570000$$


$$16,5 \text{ ms} + 3,7 \text{ ms} + 5 \text{ ms} + 2 \text{ ms} = 25,7 \text{ ms} = 25700000 \text{ ns}$$

FPGA frekvenciája 100 MHz


$$T = \frac{1}{100 \cdot 10^6} = 0,01 \text{ ms} = 10 \text{ ns} \text{ 1 ciklus ideje}$$

$M = 120_{\text{ms}}$  - ennyi idő szükséges az ADC-nek az átalakításhoz

## A SHARP modul tömbvázlata

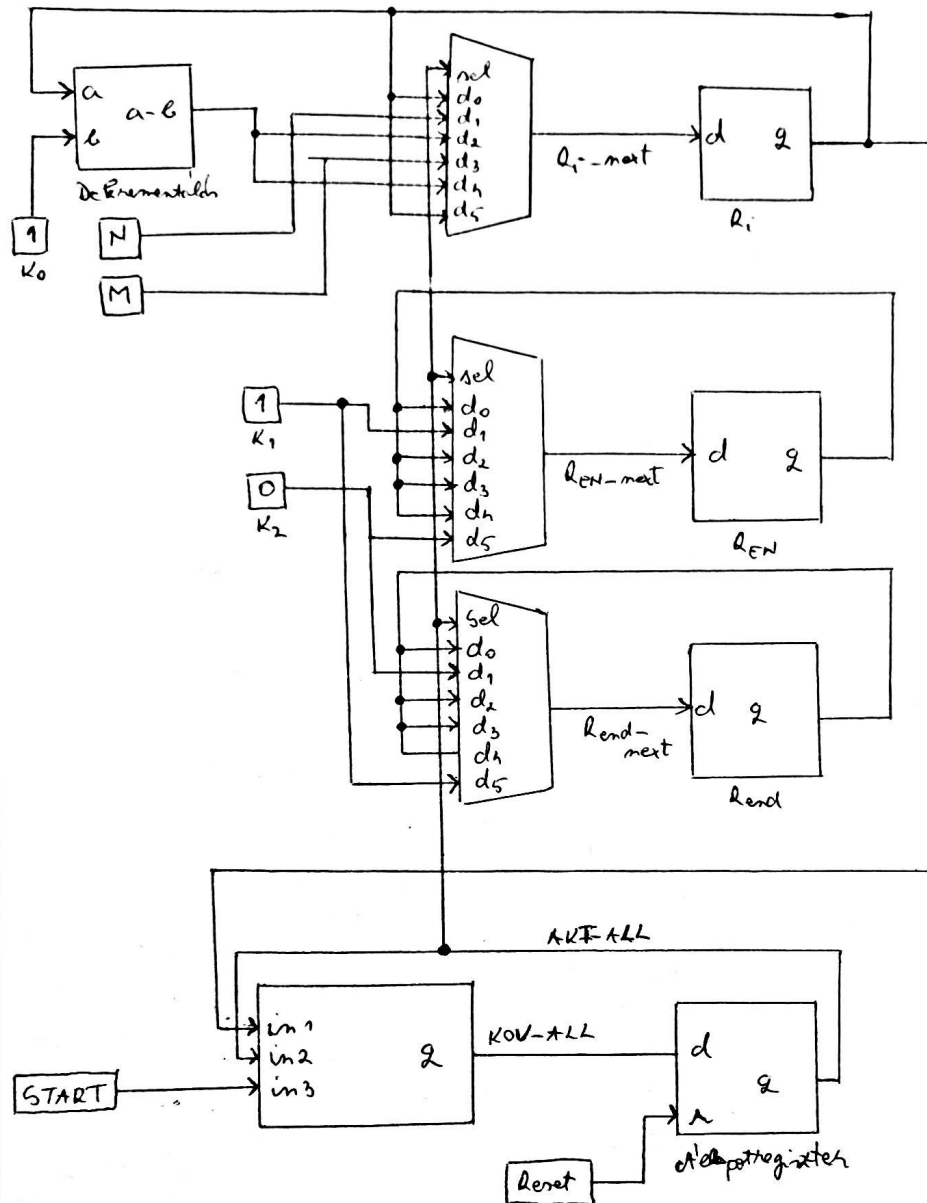

## PWM modul tervezése

 

### Jelek definiálása

**start** - elindítom a modul működését

**reset** - kezdeti állapotba helyezem a modulomat

**min\_val** - a minimális érték, amíg a PWM jelemet HIGH állapotba tartom

**max\_val** - a PWM jel periódusának meghatározása

**change\_h** - ha erre a jelre 1-et adok, akkor megváltoztatom a kitöltési tényezőt. Ha elért egy bizonyos felső határt akkor csökkenteni fogom ezt, ha elért egy előre megadott alsó határt akkor növelni fogja ezt az értéket (h értékét)


**data\_rdy** - jelzem, amikor a modulom befejezte egy periódus elvégzését, ami azt jelenti, hogy fordított egyet a motron (jelen esetben a fordulat  $1,5^\circ$ -ot jelent)

**pwm\_out** - a tényleges kimeneti PWM jelem

A PWM modul segítségével vezérlem a szervomotoromat. A jel periódusa egy előre definiált érték, ami jelen esetben 20ms. Ebből a min\_val érték 0.9ms és a max\_val 2.1ms, ami azt jelenti, hogy a kitöltési tényező  $[0, 1.5]$  intervallumban változik. Minden egyes change\_h érték 1-re állításával változtatom a kitöltési tényező (h) értékét. Ez az érték 0.01ms-al növekszik mindig, ami azt jelenti, hogy a szervomotorom  $1.5^\circ$ -ot fog fordulni minden egyes esetben, ami egy igencsak jó felbontáshoz vezet a távolságmérés során is.  $[0^\circ, 180^\circ]$ -ban forgatom a motromat, ami azt jelenti, hogy ha a  $(h + \text{min\_val})$  eléri a 2.1ms-ot csökkentem a h-t, ellenkező esetben ha  $h > 0.9$  ms növelem a h tényleges kitöltési tényező értékét.


## A PWM modul állapotdiagramja

PWM Modul állapotdiagramja

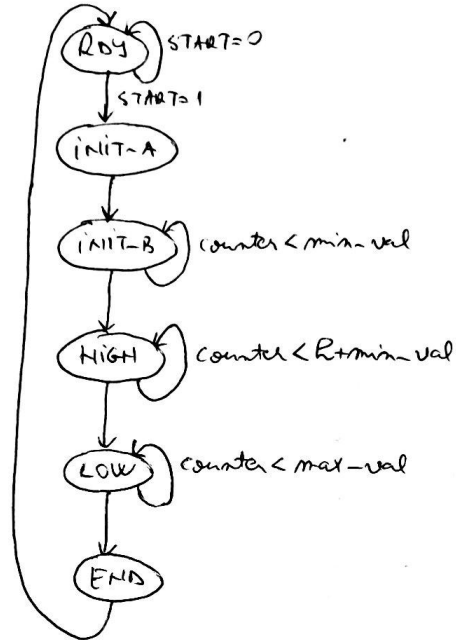


	$R_c$	$R_{PWM}$	$R_s$
R0Y	$R_c \leftarrow R_c$	$R_{PWM} \leftarrow R_{PWM}$	$R_s \leftarrow R_s$
INIT-A	$R_c \leftarrow 0$	$R_{PWM} \leftarrow 1$	$R_s \leftarrow 0$
INIT-B	$R_c \leftarrow R_c + 1$	$R_{PWM} \leftarrow R_{PWM}$	$R_s \leftarrow R_s$
HIGH	$R_c \leftarrow R_c + 1$	$R_{PWM} \leftarrow R_{PWM}$	$R_s \leftarrow R_s$
LOW	$R_c \leftarrow R_c + 1$	$R_{PWM} \leftarrow 0$	$R_s \leftarrow R_s$
END	$R_c \leftarrow R_c$	$R_{PWM} \leftarrow R_{PWM}$	$R_s \leftarrow 1$

## A PWM modul tömbvázlata

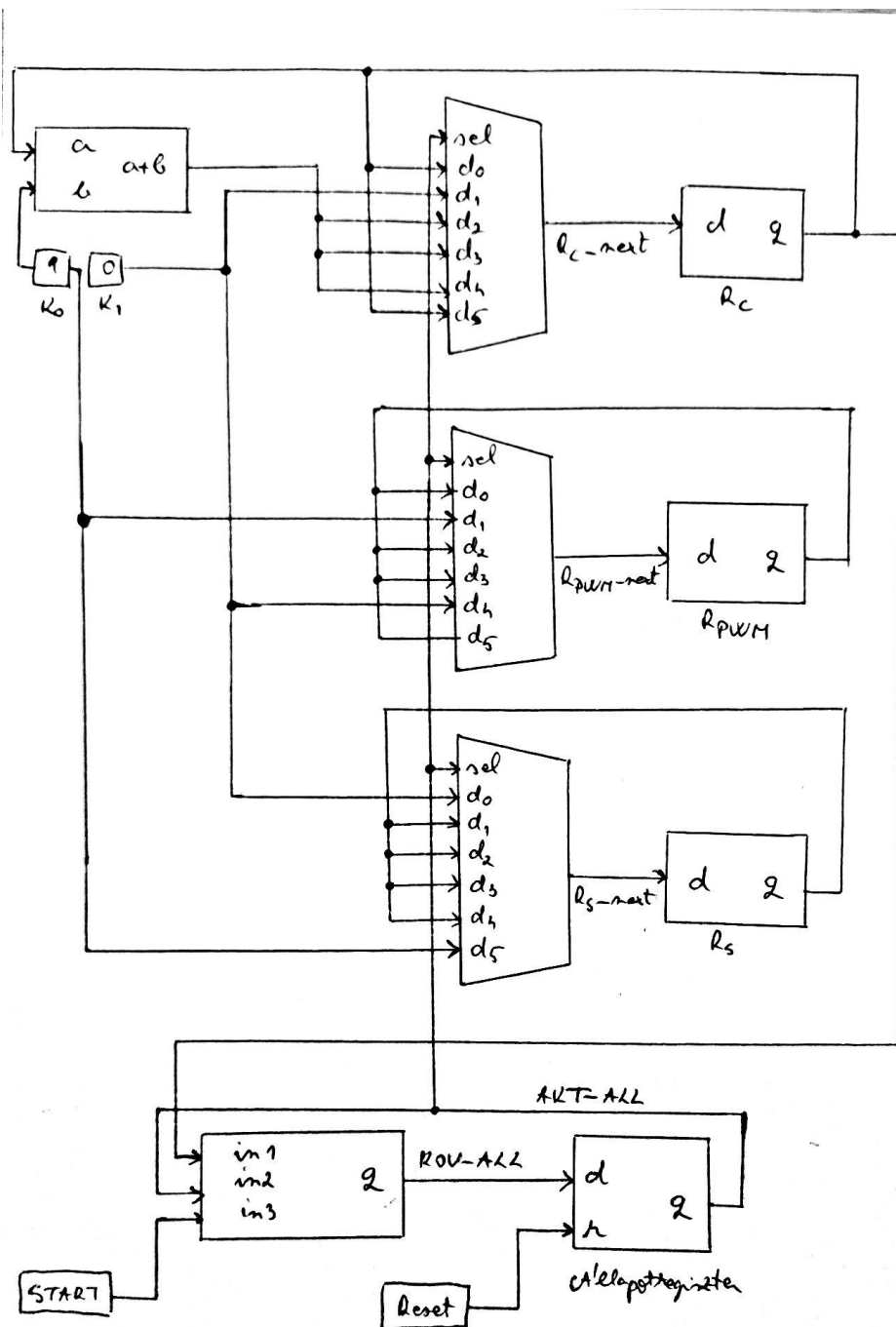



## Contoller modul tervezése

 


### Jelek definiálása

- start** - modult engedélyező jel
- reset** - kezdeti állapot beállítása
- stop** - leállítom a program futását
- end\_pwm** - jelzi, hogy a PWM modul befejezte a működését
- end\_sharp** - jelzi, hogy a SHARP modul befejezte a működését
- end\_adc** - jelzi, hogy az ADC modul befejezte a működését
- start\_pwm** - a PWM modul elindítására szolgáló jel
- start\_sharp** - a SHARP modul elindítására szolgáló jel
- start\_adc** - az ADC modul elindítására szolgáló jel
- change\_h** - a kitöltési tényező megváltoztatása a PWM modulban
- data\_rdy** - egy teljes mérést és az adat feldolgozásának elvégzését jelző bit

A Controller modul vezérli az összes többi modult, illetve ő felel az adatok szinkronizálásáért is a modulok között. Minden modult egymás után indít el, bevárva minden modul helyes működését, így az adatok közti konkurenciát kiküszöböli. Lényegében ez a modul fogja össze az összes többi modul működését, ami azt jelenti, hogy a megfelelő sorrendben és időben engedélyezi, tiltja és változtatja az állapotaikat a megfelelő működés következtében.


## A Contoller modul állapotdiagramja

vezérlő modul állapotdiagramja

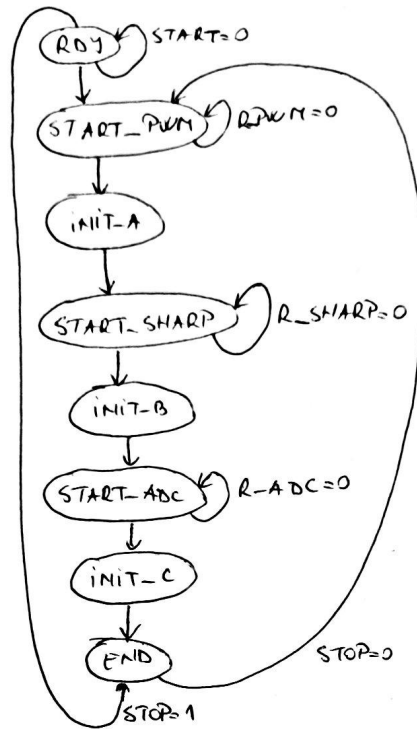


	$R_S\text{-PWM}$	$R_S\text{-SHARP}$	$R_S\text{-ADC}$	$R_{CH-H}$	$R_S$
R0Y	<del>0</del>	$R_S\text{-SHARP}$	$R_S\text{-ADC}$	$R_{CH-H}$	$R_S$
START_PWM	1	$R_S\text{-SHARP}$	$R_S\text{-ADC}$	$R_{CH-H}$	0
INIT-A	$R_S\text{-PWM}$	$R_S\text{-SHARP}$	$R_S\text{-ADC}$	0	$R_S$
START_SHARP	$R_S\text{-PWM}$	1	$R_S\text{-ADC}$	$R_{CH-H}$	$R_S$
INIT-B	$R_S\text{-PWM}$	0	$R_S\text{-ADC}$	$R_{CH-H}$	$R_S$
START-ADC	$R_S\text{-PWM}$	$R_S\text{-SHARP}$	1	$R_{CH-H}$	$R_S$
INIT-C	$R_S\text{-PWM}$	$R_S\text{-SHARP}$	0	1	$R_S$
END	$R_S\text{-PWM}$	$R_S\text{-SHARP}$	$R_S\text{-ADC}$	$R_{CH-H}$	1

## A Contoller modul tömbvázlata

 

## Segéd modulok tervezése

### Counter modul felépítése

 


#### Jelek definiálása

- reset** - újrainítom a számlálót
- en** - engedélyezem a számlálót
- value** - a számláló aktuális kimeneti értéke

A modul lényegében véve egy 0-tól 15-ig körkörösén számláló. Erre azért volt szükségem, mert habár az FPGA órajelére működik, csak akkor kell számoljon, amikor azt az **en** jellel engedélyezem. Ennek segítségével címezek meg egy ROM típusú memóriát, amit a System Generator során fogok használni. Mivel minden modul különböző órajelen működik, éppen ezért szükségem volt, hogy ez a modul csak az **en** jel felfutó órajelén számoljon, ezzel tudtam kiküszöbölni azt a problémát, hogy az adott modulomban amíg egy órajelet tartja az **en** állapotot 1-be, addig a fő modulomban sokkal több ideig van 1-es állapotban, mivel más modulokban órajel osztókat alkalmaztam.

Ez gyakorlatilag csak egy sajátos számláló, ami abban tér el a többitől, hogy csak az **en** jel felmenő éllén számol.
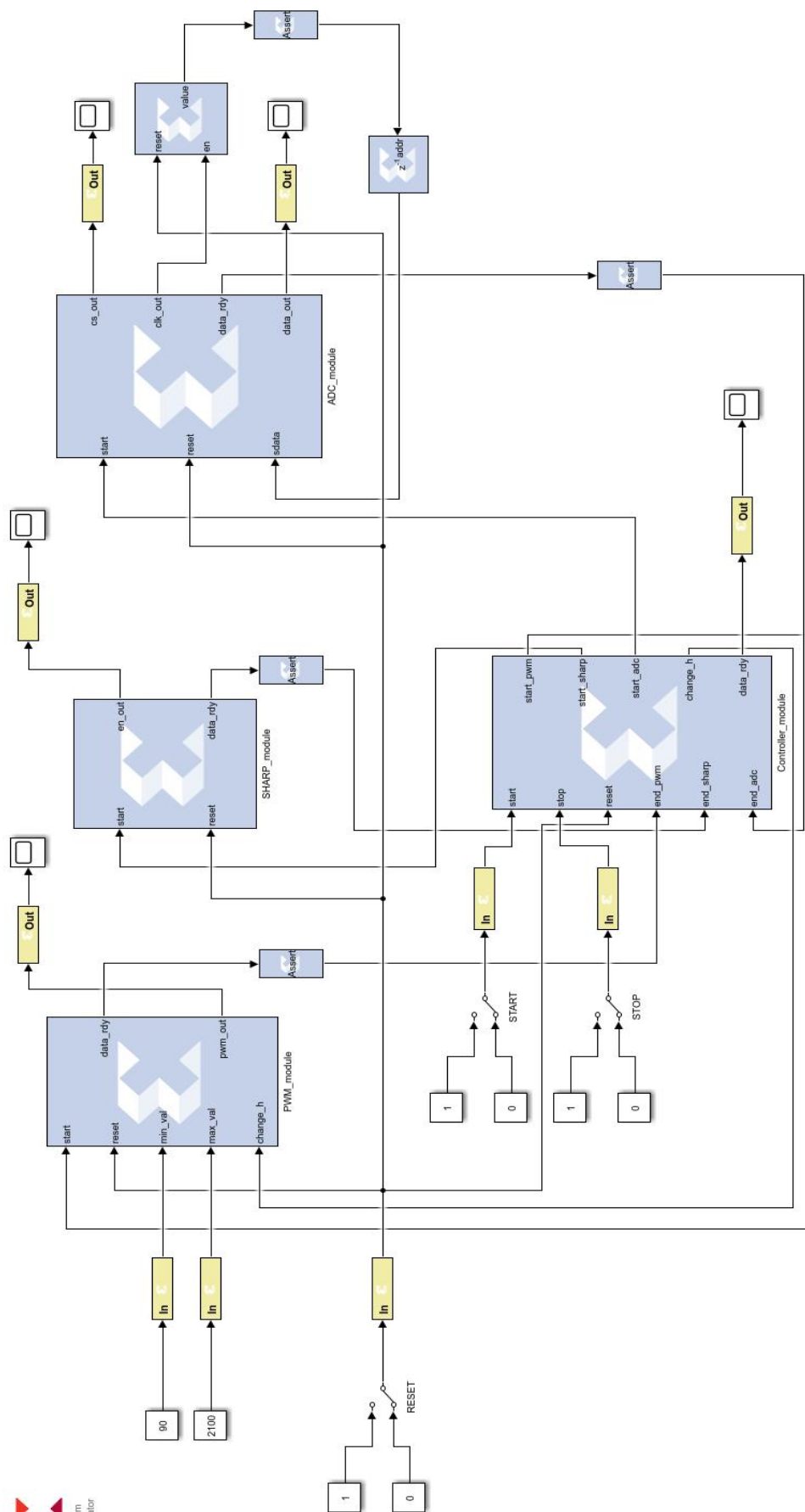
### A projekt System Generatorban való megvalósítása



## Könyvészet

1. Újrakonfigurálható digitális áramkörök - Brassai Sándor Tihamér
2. <https://www.pololu.com/product/2474>
3. <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc121s021.pdf>
4. <https://www.es.co.th/schemetic/pdf/et-servo-s3003.pdf>
5. [https://www.xilinx.com/support/documentation/sw\\_manuals/xilinx11/sysgen\\_ref.pdf](https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/sysgen_ref.pdf)
6. [https://www.xilinx.com/support/documentation/sw\\_manuals/xilinx2015\\_1/ug897-vivado-sysgen-user.pdf](https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2015_1/ug897-vivado-sysgen-user.pdf)
7. <https://www.youtube.com/watch?v=BDq8-QDXmek&list=PLZv8x7uxq5XY-IQfQFb6mC6OXzz0h8ceF>
8. <https://numato.com/kb/learning-fpga-verilog-beginners-guide-part-1-introduction/>